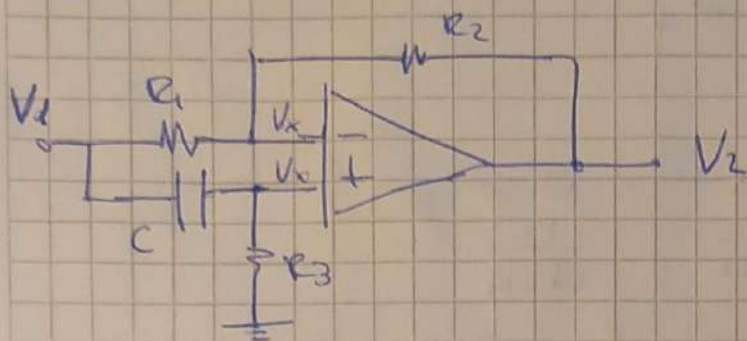


TS 1 (Ejer 2 TPI)



$$V^+ = V^- = V_x$$

$$I_{R1} = I_{R2}$$

$$I_c = I_{e3}$$

$$\frac{V_1 - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_2}{R_2}$$

$$(V_1 - V_x) sC = \frac{V_x}{R_3}$$

$$\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_x}{R_1} = \frac{V_x}{R_2} - \frac{V_2}{R_2}$$

$$V_1 sC = V_x \left(\frac{1}{R_3} + sC \right) = V_x \left(\frac{sC R_3 + 1}{R_3} \right)$$

$$V_1 = V_x \left(1 + \frac{1}{sC R_3} \right)$$

$$\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_1}{R_1 + \frac{R_1}{sC R_3}} - \frac{V_1}{R_2 + \frac{R_2}{sC R_3}} = -\frac{V_2}{R_2} \quad \left\{ \frac{V_1}{1 + \frac{1}{sC R_3}} = V_x = V_1 \cdot \frac{sC R_3}{sC R_3 + 1} \right\}$$

$$\frac{1}{R_1} \left(-\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1 + \frac{R_1}{sC R_3}} + \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_2}{sC R_3}} \right) = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_x}{R_1} = \frac{V_x}{R_2} - \frac{V_2}{R_2}$$

$$\frac{V_2}{R_2} = \frac{V_x}{R_1} + \frac{V_x}{R_2} - \frac{V_1}{R_1}$$

$$\frac{V_2}{R_2} = V_1 \left[\frac{sC R_3}{sC R_3 R_1 + R_1} + \frac{sC R_3}{sC R_3 R_2 + R_2} - \frac{1}{R_1} \right]$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{sC R_3 R_2}{sC R_3 R_1 + R_1} + \frac{sC R_3 R_1}{sC R_3 R_2 + R_2} - \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{sC R_3 R_2}{sC R_3 R_1 + R_1} + \frac{sC R_3 R_1}{sC R_3 R_2 + R_2} - \frac{sC R_3 + R_2}{sC R_3 R_1 + R_1}$$


$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{sC R_3 R_1 - R_2}{sC R_3 R_1 + R_1} = \frac{s - \frac{R_2}{C R_3 R_1}}{s + \frac{1}{C R_3}}$$

$$T = \frac{V_2}{V_1} = \frac{S - \frac{R_2}{CR_3 R_1}}{S + \frac{1}{CR_2}}$$


para Cero: $S = \frac{R_2}{CR_3 R_1}$

polo: $S = -\frac{1}{CR_2}$
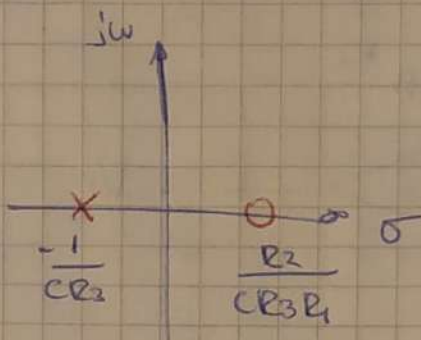
$$T(j\omega) = \frac{j\omega - \frac{R_2}{CR_3 R_1}}{j\omega + \frac{1}{CR_2}}$$




$$|T(j\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{R_2}{CR_3 R_1}\right)^2}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{CR_2}\right)^2}}$$

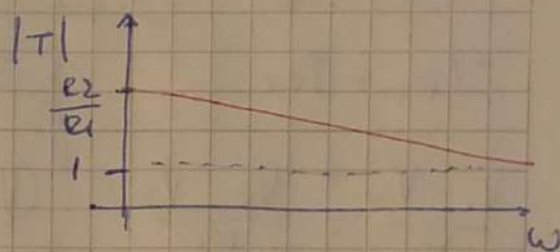

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{\frac{R_2}{CR_3 R_1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\frac{1}{CR_2}}\right)$$
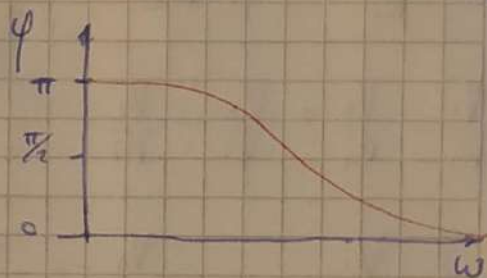
$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega CR_3 R_1}{R_2}\right) - \arctan(\omega CR_2)$$



2) transferencia normalizada

$$T = \frac{SCR_3 - \frac{R_2}{R_1}}{SCR_2 + 1} = \frac{S - \frac{R_2}{R_1}}{S + 1}$$

$$S = SCR_3 = \frac{S}{\frac{1}{CR_3}} = \frac{S}{\omega_A}$$

$$\left(f = C \cdot \frac{1}{CR_2} = \frac{1}{R_2} = \omega_A \right)$$

$$\left(\omega_A = \frac{1}{CR_2} \right)$$